**Лекция 6.Сумматоры**

Автор: Александр
03.03.2009 12:33

Сумматор — логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов двух чисел. При арифметическом сложении выполняются и другие дополнительные операции: учёт знаков чисел, выравнивание порядков слагаемых и тому подобное. Указанные операции выполняются в арифметическо-логических устройствах (АЛУ) или процессорных элементах, ядром которых являются сумматоры.
В зависимости от системы счисления различают:
• двоичные;
• двоично-десятичные (в общем случае двоично-кодированные);
• десятичные;
• прочие (например, амплитудные).

По количеству одновременно обрабатываемых разрядов складываемых чисел:
• одноразрядные,
• многоразрядные.

Простейшим двоичным суммирующим элементом является четвертьсумматор. Происхождение названия этого элемента следует из того, что он имеет в два раза меньше выходов и в два раза меньше строк в таблице истинности по сравнению с полным двоичным одноразрядным сумматором. Наиболее известны для данной схемы названия: элемент “сумма по модулю 2” и элемент “исключающее ИЛИ”. Схема (рис. 1) имеет два входа a и b для двух слагаемых и один выход S для суммы. Работу её отражает таблица истинности 1 (табл. 1), а соответствующее уравнение имеет вид
$S=\bar{a}b+a\bar{b}=a\oplus b$

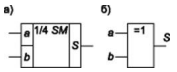


Таблица
1a b S
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

Полусумматор (рис. 3) имеет два входа a и b для двух слагаемых и два выхода: S —

сумма, P — перенос. Обозначением полусумматора служат буквы HS (half sum — полусумма). Работу его отражает таблица истинности 2 (табл. 2), а соответствующие уравнения имеют вид:

$$\left.\begin{array}{l} S=\bar{a}b+a\bar{b}=a\oplus b \\ P=ab \end{array}\right\}$$

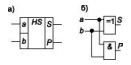


Таблица
2a b P S
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0
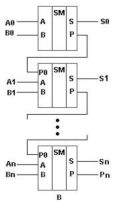
Для сложения двух многоразрядных двоичных чисел используют многоразрядные сумматоры, представляющие собой в простейшем виде последовательное соединение одноразрядных сумматоров: